

方案简介

本方案由 VPS8701B、配套变压器 VPT82DD-01B 和桥式整流芯片 VPS2704 组合, 结合必要的阻容元件实现 12V±10% 输入, 12V/83mA 输出的隔离非稳压电源。原副边隔离耐压不小于 3000VAC, 可长期短路保护并自恢复。主要应用于电路板上分布式电源系统中需要产生一组与输入隔离以达到安全和 (或) 抗干扰的场合。


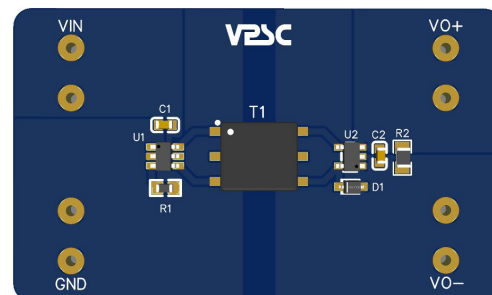


图 1: VPS8701B Demo 板

关键词: 输入: 10.8V-13.2V, 输出 12V/1W, 隔离电压: 3000VAC, 反馈方式: 开环

原理图

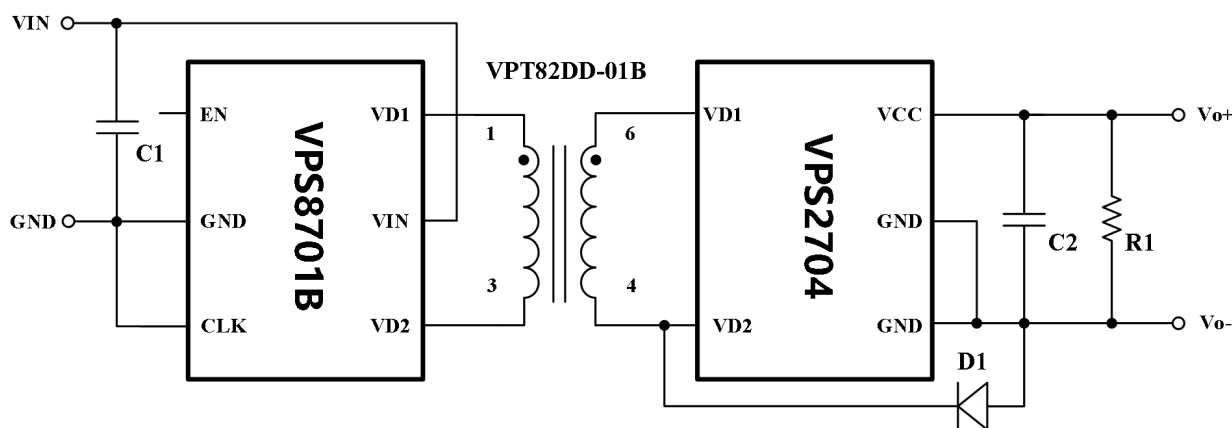

物料清单

位号	参数	封装	选型建议
IC1	VPS8701B	SOT23-6	---
C1	1uF/25V	0603	电容量 1uF, 耐压 25V 以上, X7R 材质
C2	4.7uF/25V	0603	电容量 4.7uF, 耐压 25V 以上, X7R 材质
R1	---	---	---
D1	B0540WS	SOD-323	平均电流 0.5A, 耐压 30V 以上 不重复浪涌峰值电流 3A 以上 (短路保护)
TR1	VPT82DD-01B	SMD-4	---

总体性能一览表

性能指标	测试条件	Min	Typ	Max	Unit
输入电流 (满载/空载)	VIN=12V; Io=83mA/0A	3	---	91	mA
转换效率	Typ: VIN=12V, Io=83mA	---	89	---	%
纹波&噪声	VIN=12V; Io=83mA	---	30	60	mV
工作温度	---	-40	---	105	°C
绝缘电压	原边短接 VS 副边短接	3000	---	---	VAC
开关频率	VIN=12V	---	350	---	KHz
短路保护	VIN=12V; Io=83mA	可长期保护, 即时自恢复			

关键性能指标测试结果

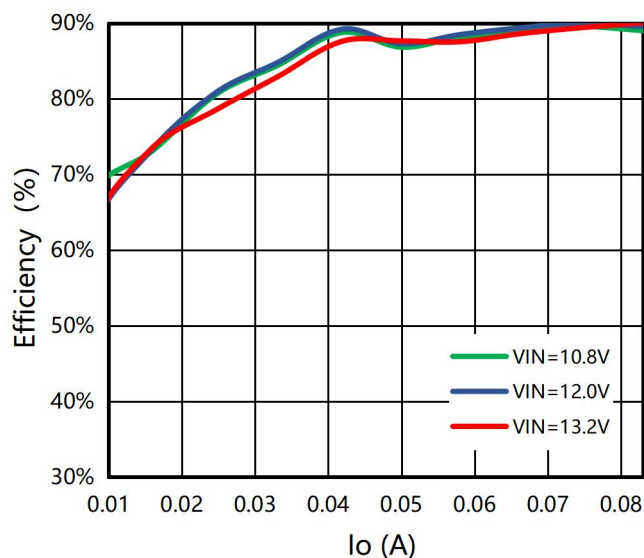


图 2: 效率 VS 输出电流(输出满载)

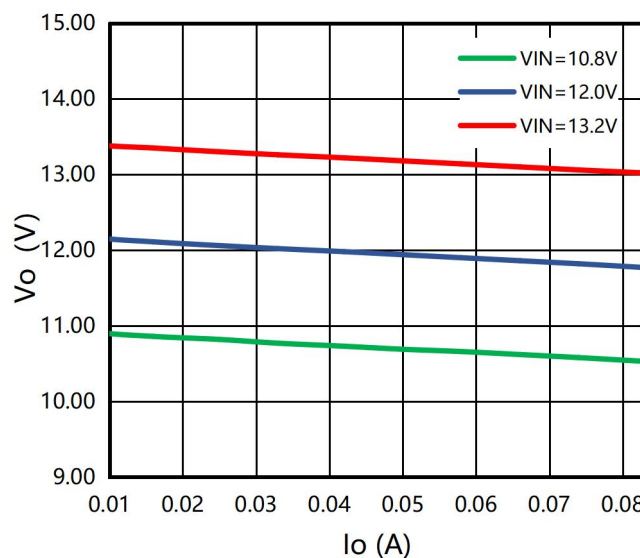


图 3: 输出电压 VS 输出电流

相关波形

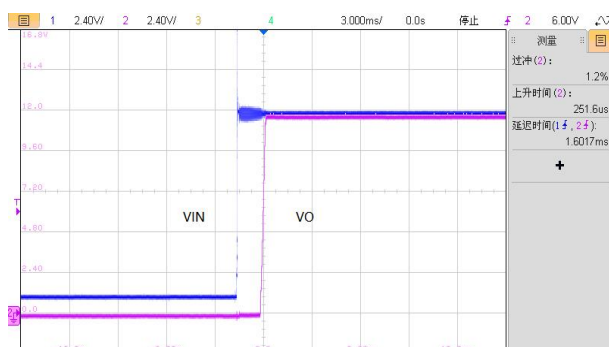


图 4: VIN=12V, 满载启机波形

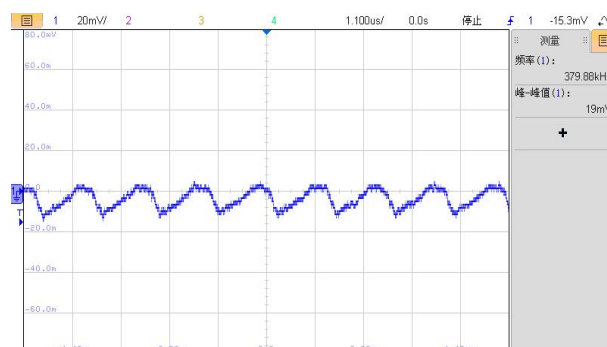


图 5: VIN=12V, 满载输出电压纹波波形

免责声明

本文的主要目的是为了让客户更好地理解与应用源特相关产品。所涉及技术信息提供的所有参数、数值、数据都是基于源特对于部分标准的理解得到的, 所提供的信息并不能保证所有假设情况和工作条件。客户在使用源特产品设计开发时, 需进行充分的设计验证以确保设计方案能满足特定的应用场合。本文所提供的测试数据是基于有限数量样品测试的典型值, 源特不能保证所有数据的准确性和完整性, 也不对本文所提供的任何参数、数值、数据、建议、观点的准确性和充分性承担任何责任, 不对由本文所造成的直接、间接损失承担任何责任。